

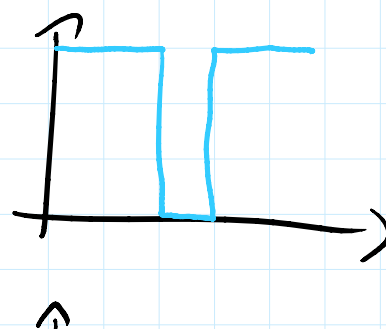
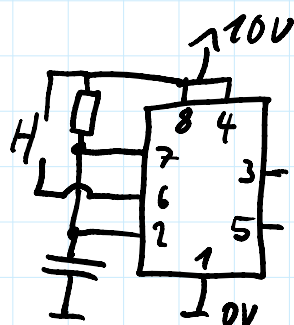
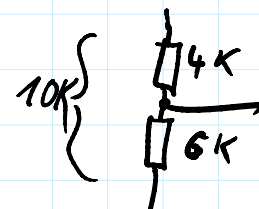
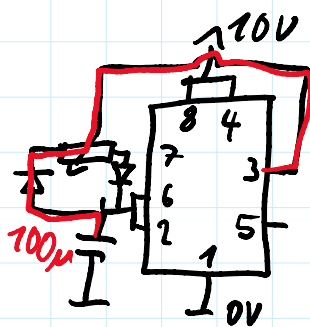
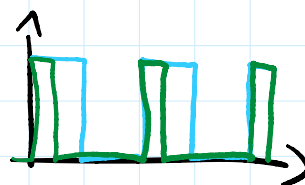
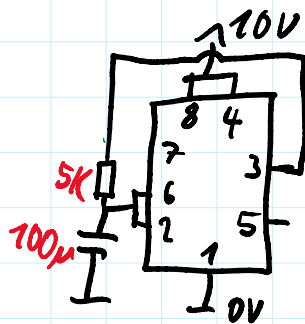
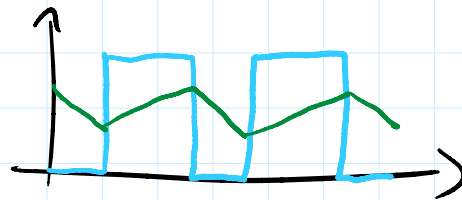


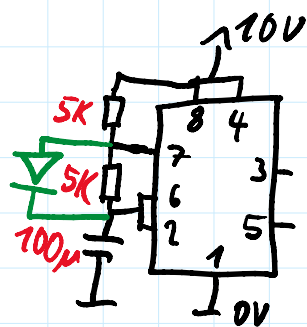(Das Bild hab ich entfernt, keinen Bock auf Urheberrechtsprobleme)




1 10V

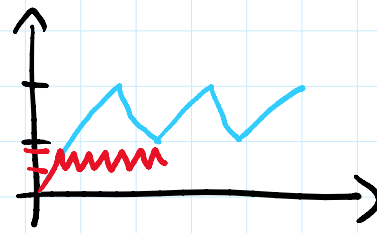

2. inv. OpV mit Gegenkopplung

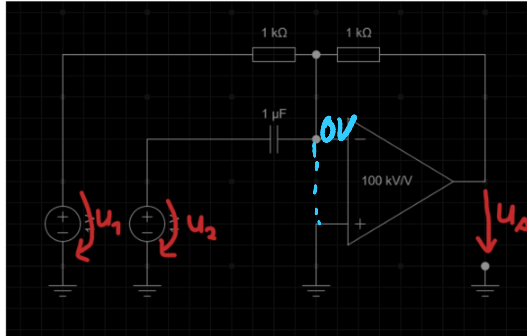1. Bestimme u_a in Abhängigkeit von u_1 und u_2 :




$$i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{u_1}{R}$$

$$i_C = C \frac{d}{dt} u_C = C \frac{d}{dt} u_2$$

$$i = i_R + i_C$$
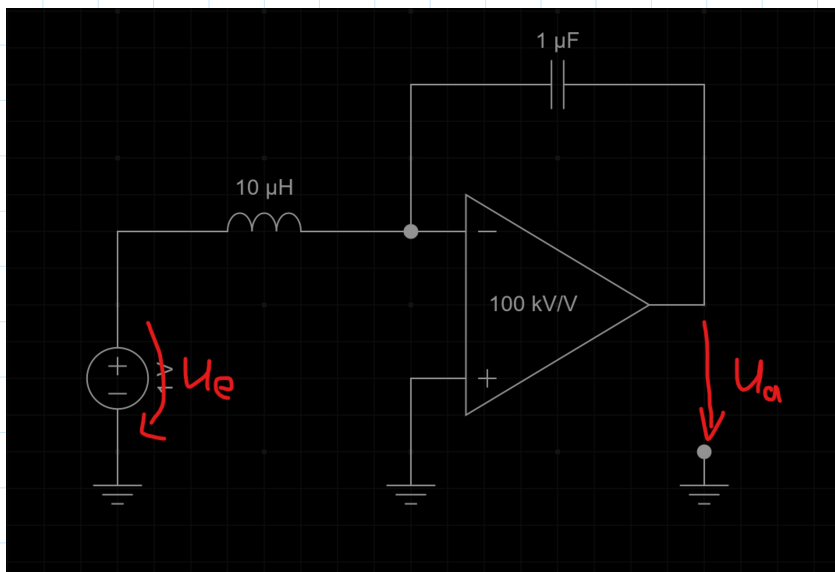
$$u_1 = - \left(C \frac{d}{dt} u_2 + \frac{1}{R} u_1 \right) \cdot R$$



$$i_C = \frac{1}{L} \int u_e dt$$

$$i_C = C \frac{d}{dt} u_C$$

$$\Rightarrow u_C = \frac{1}{C} \cdot \int i_C dt$$

$$u_C = - \frac{1}{C} \int \frac{1}{L} \int u_e dt dt = - \frac{1}{LC} \iint u_e dt^2$$